

سیستمی ناگادارکردنه‌وی ناگرکه‌وتنه‌وه

Fire Alarm System

ناماده‌کردنی

نه‌ندازیاری کاره‌با

نه‌به‌ز رؤوف مصطفی

ژماره‌ی پیناس / ۲۲۱۰

سالی ناماده‌کردنی تویتینه‌وه‌که ۲۰۱۱-۲۰۱۲

(Fire Alarm system)

پيشه كى :-

لەم تويزينه وەيەدا چەند پوونكر دنە وەيەك و رينمايەك باس دەكەم سەبارەت بەم سيستمە گرنگە
لە رووى ھونەرى و گرنكى مواصفاى ئەندازەى يەوہ.

پينا سەى سيستمە كە :-

بريتى يە لە ناگادار كرنە وەى ھەر ناگر كە و تنە وەيەك كە لە ھەر شوينىكى داخراودا پووبدات پيش
كات بو ئەوہى نەبيتنە ھوى زيانيكى زور گەورە , بتوانرئيت بە كوورترين ماوہ كوئترؤلى ناگر كە
بكرئيت .

مەبەست لە دانانى ئەم سيستمە :-

- ۱- رزگار كرنى ژيانى مروق لە كارەساتى ناگر كە و تنە وە .
- ۲- كە مترین زيان و زەرەرى ئييكە و يتە وە لە رووى نابوورى يەوہ .

ئەم سيستمە لە كویدا گرنكى بوونى ھەيە :-

- ۱- لە كارگە و كوگای تەقە مەنيبە كان (Explosive materials)
- ۲- كوگاکان بە گشتى .
- ۳- بالە خانە كان وەك :-
 - أ- ئوتيلە كان
 - ب- كۆمە لگا بازرگانبيبە كان
 - ت- نە خوشخانە كان
 - پ- بەشە ناو خويبە كان

ج- قوتا بخانه کان و خویندنگاکان و زانکوکان

- ۴- نه و شوینانهی کهل و په لی زور به نرخي تیدایه و کهم خه نک تیداهه ن .
- ۵- خانه کانی به ساټا چوان .
- ۶- پارکه کانی نوتوموبیل که له شوینی داخراوان ..
- ۷- کارگه کان .
- ۸- چیشخانه کان .
- ۹- فرنی صه مونه کان .
- ۱۰- که شتیبه کان .
- ۱۱- فروکه خانه کان .
- ۱۲- میتروکانی ژیر زهوی و تونیله کان .

• هه ندیک سهرنجی پیویست له کاتی نه خسه کیشاندا (Design) بو نه و شوینانهی

پیویستی بهم سیستمه هه یه ره چاوی نه م خالانه نه که یین :-

- ۱- شوینه که پیویسته چه ند دهرگایه کی رزگار بونی تیادابیت (ESC Door) .
- ۲- له هه ندیک شویندا پیویسته قادر مهی تاییه تی تایبیت .
- ۳- ریگای رزگار کردنی تاییه ت به دهرچون هه بیت (Emergency routs exit)
- ۴- سیستمی رووناکي ناوهخت (Emergency lighting) هه بیت له کاتی پچرانی کاره بای سهره کی دا .
- ۵- له سهر هه موو دهرگا و شوینی چوونه دهره وه کاندایه وه مه مه ره کان دا پیویسته (Exit light) دابنریت به به رزیه وه .
- ۶- پیویسته سیستمی ناگر کوژاندنه وه (Fire Fighting) دابنریت .

• نامیره کانی (Fire Alarm System) لی بیگ هاتوو ه بریتی یه له :-

- ۱- Control panel
- ۲- Detectors
- ۳- Call point
- ۴- Sounder

- Control module -۵
- Isolate module -۶
- Water flow switch -۷
- DC power supply -۸
- Base mount Detector & Sounder -۹
- Cable -۱۰
- Handheld programmer -۱۱

• جوړه کانی (Fire Alarm System)

۱- Analogue Fire Alarm System

نهم جوړه وهکو (Addressable) کاردهکات به نام به ووردترو زیره کانه له بواری نالوژی دا به کارنه هیئریت (Complex) .
وه ده توانریت تاوه کو ۱۲ Loop له سر (Control panel) هکهی ببه ستریت و له یه ک کاتدا کاربکات .

۲- CONVENTIONAL FIRE ALARM SYSTEM

نهمه جوړیکی ته قلیدییه و هموو (Detector) و (Break glass) کان به کیلی تاییه تی ده به ستریت به (Control panel) هوه به شیوه یه ک (Zone) یان زیاتر , وه له سر درگای نه و شوینه گلوپیک داده نریت که به شیوه ی (Parallel) له گهل (Detector) دا ده به ستریت وه به هو ی نه و گلوپه وه که داگیرسا ده زانین له و (Zone) دا ناگر که وتوته وه , له م جوړه دا چهند (Zone) هه بییت نه وه ونده (Line) بو (Control panel) ده بریت .
(Sounder) هکان به جیا به هو ی کیلی تاییه ت ده به ستریت هوه به (Control panel) هوه و له کاتی ناگر که وتنه وه دا له (Control panel) هوه سیگنال که (۲۴ Volt DC) ه ده چیت بو (Sounder) هکان و زهنگ لیده دن , ژماره ی نهم (Sounder) انه نابیت له دوو دانه که متر بییت له (Zone) یکدا , نیستا به هو ی پیشکه وتنی ته کنولوزیاوه نهم جوړه زور به کارنا هیئریت .

۳- (ADDRESSABLE SYSTEM)

بنه‌ما ویاسا‌کانی تو‌یژینه‌وه‌ی نهم جو‌ره سیستمه به‌ه‌مان جو‌ری (Conventional) ه ته‌ن‌ها جیا‌وازیان نه‌وه‌یه نهم جو‌ره‌دا (Loop) هه‌یه که ژماره‌یان ده‌گوریت نه نیوان (۲۰-۲) وه زی‌اتر به‌گویره‌ی (Control panel) ه‌که‌ی وه له‌سه‌ر شاشه‌ی (Screen) ی (Control panel) پیشانی ده‌دات که له‌کام (Detector) و له‌کام (Break glass) وه له‌ناو‌کام (Loop) و له‌چ (Zone) ی‌ک‌دایه نه‌و شوینه‌ی نا‌گره‌که‌ی تیا‌که‌وتوته‌وه .

نهم جو‌ره‌دا ههر (Loop) ی‌ک له‌نزیکه‌ی ۱۰۰ دانه چارچه (Component) پی‌ک دیت که نابیت له ۱۰۵ پارچه زی‌اتر دابنریت .

له‌سه‌ر (Control panel) ده‌توانیت چهند (Loop) ی‌ک ببه‌ستیت که له‌کونترول ه وه دهرده‌چن و ده‌گرینه‌وه بو‌کونترول ، وه ژماره‌ی (Loop) ه‌کان به‌نده به‌نخشه‌که‌وه که به‌گویره‌ی گه‌وره‌ی و فراوانی شه‌ینه‌که‌وه داده‌پژریت واته تاوه‌کو شوینه‌که فراوان‌تر بیت پی‌ویسته ژماره‌ی (Loop) ه‌کان زی‌اتر بیت .

نهم جو‌ره سیستمه‌دا له‌سه‌ر نه‌خشه‌کان له‌کاتی (Design) دا شوینه‌که که نهم جو‌ره سیستمه‌ی بو‌دانراوه پی‌ویسته (Loop) ه‌کان ژماره بکرین وه هه‌موو پارچه‌کانیش (Break , Detector , glass ,.....) ه‌کانی له‌سه‌ر نه‌خشه‌که دانراون ژماره بکرین .

به‌هوی نامیری (Handheld programmer) هوه ههر یه‌کی‌ک له (Detector , Call point , Control module , Isolate module) ه‌کانی که له‌سه‌ر نه‌خشه‌که ژماره‌مان داوه‌تی پروگرامیان ده‌که‌ین به‌ه‌مان ژماره .

(Control panel) به‌هوی (Dangle) هوه که (Soft ware) ی تاییه‌ت به سیستمه‌و جو‌ری کونترول په‌نال‌ه‌که‌ی تیا‌یه پی‌ویسته پروگرام بکریت وه هه‌موو زانیاریه‌کان له (Hard ware) ی کونترول په‌نال‌ه‌که‌دا جی‌گیر بکریت وه نهم کاره‌ش به‌م شیوه‌ی لای خواره‌وه ده‌کریت :

(Control panel) له‌گه‌ل کومپیوته‌ری‌ک‌دا ده‌به‌سترت به‌هوی (Data cable) ی تاییه‌ته‌وه وه (Dangle) ه‌که له‌گه‌ل کومپیوته‌ره‌که ده‌به‌ستین به‌رنامه‌ی سیستمه‌که‌ی هه‌موو تیا‌دایه نیمه نه‌و زانیارانه‌ی به‌پیی (Shop drawing) له‌سه‌ر نه‌خشه‌که کردوومانه وه‌ک (ناوی Zone و ژماره‌ی هه‌موو پارچه‌کان که سه‌ر به‌چ نو‌ویکه وه چونه‌تی کارکرنی سیستمه‌که) هه‌موو ری‌ک‌ده‌خه‌ین و (Send) ی ده‌که‌ین بو‌ (PLC) ی کونترولی سیستمه‌که به‌و جو‌ره هه‌موو زانیاری یه‌کانی تیا‌دا (Save) ده‌بیت و ههر (Signal) بیت بو‌کونترول په‌نال له‌سه‌ر شاشه‌که‌ی هه‌موو زانیاری یه‌کانمان

پیشان دهدات و زهنگه‌کان لیدده‌دن وه له‌سه‌ر کونترولیش زهنگی ناگادارکردنه‌وه هه‌یه بو نه‌وه‌ی نه‌و کارمه‌نده‌ی نه‌وی کارده‌کات ناگادار بیته‌وه.

نیستا به‌زوری نه‌م جوړه سیستمه به‌کارده‌هینریت وه نه‌م جوړه سیستمه‌دا (Sounder) هکان به کیبلی تاییه‌تی دژه سووتان ده‌به‌سترنه‌وه به (DC power supply) هکانه‌وه که به‌گویره‌ی شوینه‌که داده‌نرین وه نه‌گهر ناگرکه‌وته‌وه له‌کونترول‌ه‌وه (Signal) ده‌گات به (power supply) یه‌کان و زهنگ لیدده‌دن وه ژماره‌ی (Sounder) هکان له‌ههر (Loop) یکدا ده‌بیته‌ هه‌بیته به جیا و ژماره‌یان په‌یوه‌سته به رووبه‌ری شوینه‌که‌وه .

وه نیستا خوشبه‌ختانه له‌ههریمی کوردوستانیش له پروژه‌کاندا کار به‌م جوړه سیستمه ده‌کریت , وه له‌شاری سلیمانیش له پروژهی (بینای نویی پاریزگای سلیمانی) نه‌م جوړه سیستمه دانراوه که من خوم کارم تیاکردووه و دام مه‌زراندووه وه‌ک نه‌ندازیاری جیبه‌جیکاری کاره‌بای .

• دیاری کردنی شوینی دانانی نامیره‌کان و گرنگی یان له سیستمه‌که‌دا :

۱- Call point (Break Glass)

نه‌م نامیره له شیوه‌ی (push bell) دایه جوړیکی شووشه‌یه‌کی به‌سه‌روه‌یه له‌کاتی پیویستدا ده‌ست ده‌نیته به شووشه‌که‌دا و ده‌شکینیت تاوه‌کو (ON) بیته و کاربکات , وه جوړیکی تریشی هه‌یه که نه‌مه‌یان شووشه‌ی پیوه‌نی یه ههر به هیژ ده‌ستی پیا ده‌نیته و کارده‌کات دوواتر به هوی کللیکی تاییه‌ته‌وه ده‌یگه‌رینیته‌وه جیگه‌ی خوی بوئه‌وه‌ی بوکارپیکردن سه‌رله‌نوی ناماده‌بیته به‌نام جوړی یه‌که‌م ده‌بیته شووشه‌ی نویی بو دابنریته‌وه.

کاری نه‌م نامیره نه‌وه‌یه له‌کاتی ناگرکه‌وته‌وه‌دا که‌سیک که ناگرکه‌وته‌وه‌که ده‌بینیت پیویسته به شیوه‌ی ده‌ستی (Manual) نیشاره‌ت (Signal) بنیریت بو (Control panel) بوئه‌وه‌ی به زووترین کات سیستمه‌که به‌کوئته‌کار.

نه‌م نامیره ده‌بیته له هه‌موو صالونه‌کان و له نزیک دیواری ده‌رگای چوونه ده‌ره‌وه‌ی شوینه‌کاندا دابنریت وه به به‌رزی (1,4m) له‌زه‌وی یه‌وه , له‌و شوینانه‌ی مه‌ترسی ناگرکه‌وته‌وه‌ی زوره پیویسته ژماره‌ی نه‌م نامیره زوربیته .

۲- (Sounder) :

نهم نامپیره له شپوهی زهنگی کاره بانیدایه پیویسته دهنگیکی زور بهرزی هه بییت و که مترین ناستی دهنگی (sound level = ۶۵db) , وه تاوه کو له ژووری کونتروله وه (Reset) نه کریت بهر دهوام لی ددهات پیویسته له هه مو مه مپری هاتوچوکاندا و دهره وهی شوینه کاندا دابنریت , وه له شوینه زور داخراوه کاندا وهک ئوتیله کان و نه پارتیمینته کان دا که له وانیه له وکاته دا خهک له ژوره وه نوستن پیویسته هیزی دهنگی له (۷۵db) که متر نه بییت.

۳- (Detectors) :

نهم نامپیره له ماده دهیه کی ههستیاری کیمیاوی و کارتیکی نه لکترونی پیکهاتوه , له کاتی بوونی دوکه ل و گهرمایی زوردا ههستی پیده کات و سیگنال دهنریت بو (Control panel) به سه قفه وه هه ئده واسریت.
وه نهم نامپیره چه ند جوریکه وهک :

۱- (Smoke Detector) :

نهم جوره ههستیاری دوکه لی ههیه له زوربهی شوینه گشتی یه کاندا داده نریت وه دوو جوره :

۱- (Ionization smoke detector) :

نهم جوره ههستیاری دوکه لی سازگار (fresh smoke) یان دوکه لی نادیار (invisible smoke) یان ههیه .

ب- (Optical smoke detector) :

نهم جوره ههستیارییه کی زور باشی بو دوکه لی چر و خهست ههیه وه زورترین به کاره یانی ههیه

۲- (Dual Heat Detector) :

نهم جوره پیویست دهکات له و شوینانه دا دابنریت که هه میسه دوکه لی تیدایه به هوی سروشتی شوینه که وه وهک (پارکی داخراوی ئوتومبیل و چیشته خانه و صه مونخانه و ... هتد) له بهر نه وهی نهم جوره سینسهری به گهرمی کارده کات واته کاتی که ناگریک دهکه ویتته وه گهرمی یه که ی گه یشته نهم

ئامپىرە ئە پلەى گەرمى (C ۶۰) و زىاتر يەكسەر سىگنال دەنېرېت بۇ (Control panel) و سىستەمەكە دەستبەكار دەبېت.
 ۋە ئەم جورانەى ھەيە :

ا- (Fixed Temperature) كە ئە (ژوورى بۇيلەرو ژوورى سىستەمى گەرمى و ساردى و چىشتخانە و سەمونخانە) دا دادەنرېت.

ب- (Rate of Rise heat Detector) كە ئە پاركى داخراوى ۋەستانى ئوتومبېل دا دادەنرېت , ئەم جورە ئەو شوئنانەى سەققىيان زور بەرزە نرېكەى ۹ مەتر دەبېت نابېت ئەم جورە دابنرېت ۋە ئەو شوئنانەش كە پلەى گەرمى زور بە خېراى دگورېت نابېت دابنرېت .

۳- (Multi sensor Detector) :

ئەم جورە كارى ھەردوو جورەكەى پېشو ۋە دەكات ئەيەك ئامپىردا ۋە دەتوانىن بەھوى ئامپىرى (Hand hold programmer) ۋا (Set) ى بگەين ۋەك كام جورىان كارېكات , ۋە ئەم جورە زورتر ئەو شوئنانەدا بەكار دەھىنرېت كە ئەكاتى دىزىن كىردندا ناتوانرېت بەتەواوى بزائىت كام جورى بۇ دابنېت بۇيە ئەكاتى ئېشپىكردنى پراكتىكىدا بۇت دەردەكەوېت كام جورەيان گونجاوتر كار دەكات ئەو جىگەيەدا بۇيە ئەو كاتە ئەسەر ئەو جورە (Set) ى دەكەيت ۋە كارېكات ۋە ھەر ۋەھا دەتوانرېت ۋەك ھەردوو جورەكەش كارېكات.

ۋەبەپىي ئەم خستەيەى لا خوارەو دەتوانىن ئە سەققى ھول و ژوورو مەمەرەكاندا ماۋى نېوان (Detector) كان دىارى بگەين و بزائىن بەپىي رۋبەرى شوئنەكە پېويستى بەچەند دانەو چەند رېز ھەيە .

Corridor Width (M)	Allowable Radius of cover	Maximum Spacing between Detectors (M)
۱,۲	۹,۴	۱۸,۷۶
۱,۶	۹,۲	۱۸,۳۳
۲,۰	۹,۰	۱۷,۸۹
۲,۴	۸,۸	۱۷,۴۴
۲,۸	۸,۶	۱۶,۹۷
۳,۲	۸,۴	۱۶,۴۹

۳,۶	۸,۲	۱۶,۰۰
۴,۰	۸,۰	۱۵,۴۹
۴,۴	۷,۸	۱۴,۹۷
۴,۸	۷,۶	۱۴,۴۲
۵,۰ or more	۷,۵	

* بهرترین شوین که (Smoke Detector) تیبدا دابنریت بریتی به له :
 ۱۰,۵م جوړی (Point Smoke Detector)
 ۲۵م جوړی (Optical Smoke Detector)

- پیوسته ریزی (Detector) له سه قفی شوینه کاندما ماوهی ۵۰سم دوور بیټ له دیواره که وه.
- پیوسته نه و شوینانهی که دیکوړی جوانی بو ده کریت له سه قفدا به م جوړهی لای خواره وه بیټ :
 ۱- له کاتی بونی (Slop) له سه قفی شوینه که دا به پی ی دیکوره که ده بیټ (٪۱) ماوهی نیوان (Detector) کان زیاد بکهین بو هر پلهی گوشه یهک , واته نه گهر له شوینیکدا سه قفه که ی ته خت بیټ به پیی مواصفا تی نه ندازه یی له پانی مه تر دا ماوهی نیوان (Detector) کان له ریزه کاندما ۷,۵م بیټ , به نام له سه قفیکی (Slop) دا به گوشه ی ۲۰پله نه وا (٪۲۰) نه و ۷,۵م یه کسانه به ۱,۵م

به م جوړه زورترین ماوهی نیوانیان $۷,۵ + ۱,۵ = ۹م$ ده بیټ

- ۲- له کاتی بوونی قوئی (Depth) له دیکوړی سه قفه که دا وه له (٪۱۰) به رزی سه قفه که زیاتر نه بیټ نه و قوئی یه , پیوسته ماوهی نیوان (Detector) کان دوو نه وه نده ی پیوانه ی نه و قوئی یه له یه کتر نریک بکرینه وه له کاتی داناندا , واته نه گهر له شوینیکدا سه قفه که ی ته خت بیټ به پیی مواصفا تی نه ندازه یی له پانی مه تر دا ماوهی نیوان (Detector) کان له ریزیکدا ۷,۵م ده بیټ , به نام له سه قفیکی که قوئی یه که ده بیټ به نه ندازه ی ۲۰سم وه له (٪۱۰) به رزی سه قفه که که متر بیټ

نه وا $۲۰سم * ۲ = ۴۰سم = ۰,۴م$ متر

وه زورترین ماوهی نیوانیان $۷,۵ - ۰,۴ = ۷,۱م$

۳- له کاتی بوونی (Depth) له دیکوړی سه قفی شوئیکدا وده (۱۰٪) به رزی سه قفه که زیاتریټ نه وا روبره ر شوی قوئاییه که له سه قفه که دا پیوسته به (Zone) یك نه ژماربکریټ.

۴- پیوسته له جوړی (Heat Detector) دا زورترین ماوه له نیوان (Detector) هکاندا له ریزی کدا له ه زیاترنه بیټ .

Control Module :

نهم نامیره دوو جوړه یه که میان بو کارکرنی (Sounder) کان به کارده هیئریت له و شوئیناندا که ژماره یکی زور (Sounder) ی تیدابیت واته له ۲ دانه زیاتر وه کاره که له کاتی ناگرکه وتنه وده و هکو سویج کونترولیک کارده کات که قوئتی یه ی DC ده نیئریت بویان وه کارده که ن .

وه جوړی دووهم بو (Water Flow) کان دهبه ستریت که نه میان به پیچه وانه وه کارده کات واته (Water Flow) که که کارده کات کونترول که نیعاز به سیستمه که ددهات بو کارکردن .

Water Flow Switch :

نهم نامیره میکانیکی یه له سه ربوړی ناوی هاتووی سیستمی (Fire Fighting) دهبه ستریت وه هه ربه شه و به پیی (Loop) هکان یه کیکی تاییه تی خوئی بوداده نیئریت , کاری نهم نامیره نه وه یه له کاتی کدا نه گهر ناگریک بکه ویته وه به نام هیج (Detector) یك سیگنال نه نیئریت به نام سیستمی (Fire Fighting) کاربکات وه ناو بروات به ناو بوړیه کاندان له و کاته دا نهم نامیره کارده کات و سیگنال ددهات به (Control module) هکه و به و جوړه سیستمی ناگادارکردنه وه که ده که ویته کار.

ISOLATE MODULE

نهم نامیره له هه موو (Loop) ی کدا دانه یه که داده نیئریت وه کاره که شی بو نه وه یه له کاتی کدا نه گهر وایه ری (Loop) هکه پچرا نهم نامیره واده کات که به شی دووای خوئی تاده گاته وه کونترول په نال نیش بکات و وه له کار نه که ویت .

CONTROL PANEL

نهم نامیره بریتی یه له صندوقیک به نه اندازه ی جوړاو جوړ به پیی مواصفا تی سیستمه که و ژماره ی (Loop) هکان , بیك هاتووه له ژماره یه که کارتی نه لکترونی و پروسیسه ریک بو نه وه ی به سیستمی

(PLC) کاربکات ، نه توانين بلين نهه ناميره گرنگترين و سه ره کيترين به شي سيستمه که يه به هوي نهه وه ناگاداري هه موو رووداويکي پيش وه خت ده بين که روويدات نه ناگرکه وه تنه وه .
نه سه ر شاشه دي جيتال که ي بومان دنوسيت و وه هه موو (Sounder) هکان نهه ده يان خاته کار وه سيگنال دهنريت بو (DC Power Supply) يه کان که ووزه ي کاره بايان بداتي و کاربکه ن .
وه هه نديک جور يان ده توانيت نه گه ل ناميريکي تر دا که ناوي (Fire Telephone) ه ببه ستريت نه کاتي ناگرکه وه تنه وه دا راسته وخو (Call) بکات بو نهه شوينانده ي که ده ته وييت و ژماره کان يان داخل ده که يت وه کو (نزیکترين بنکه ي ناگرکوژانه وه ، نزیکترين بنکه ي پويس ، ليپرسراوي به شه که وه هتد) .

وه ده توانيت که وويستت (Printer) ي لي ببه ستيت وه هه موو (Data) کاني نه سه ر ورقه يه که تو مار که ي و بنوسيت .

وه پيوسته نهه ناميره نهه شوينانده ي لاي خواره وه دا دهنريت نه بينا که دا :

- که مترين مه ترسي ناگرکه وه تنه وه ي لي بکريت نهه شوينه .
- نه نزیکترين شويني درچووني دهره وه بييت .
- زوربه ي صالونه کاني هاتووچو بينه وه سه ر نهه شوينه .
- نه نهومي زه ميني دهنريت نه با له خانه به رزه کاندا .

POWER SUPPLY

(Control Panel) به دوو جور سه رچاوه ي ووزه وه ده ببه ستريت :

يه که م سه رچاوه ووزه ي کاره باي سه ره کی يه وه به سه رچاوه ي سه ره کی داده نريت .

دووه م سه رچاوه (Battery) ه که به سه رچاوه يه کی (Stand by) داده نريت .

سيستمه کان به (DC Volt ۲۴ - ۱۲) کارده که ن به نام زوربه يان به ۲۴ فولت کارده که ن ، وه سه رچاوه ي پاتري پيوسته به به رده وامي (Charging) بکريت وه نه کاتي ناگرکه وه تنه وه دا تواناي کار پيگردي سيستمه که يه وه هه بييت بوماوه ي نزیکه ي نيو کاتر مي ر .

نه هه نديک سيستمی (Fire Alarm) دا پاتري کان نه ناو صندوقی (Control Panel) ه که دا داده نريت وه نه سيستمه زور گه وره کاندا پاتري به کان نه ژوريکی تاييه تدا داده نرين که نابيت دووري نه ژووري (Control Panel) ه وه نه ۱۰مه تر زياتر بييت بو نه وه ي کيشه ي (Voltage Drop) روونه دات ، هه رچه نده نه پرؤزه گه وره کاندا پيوسته موه نيده ي کاره باي تي دابيت که نه مه ش سه رچاوه يه کی ووزه ي تره .

Zoning

به پي ي جوري سيستمه كان دهگوريت وهك لاي خواره وه :

- ۱- له جوري (CONVENTIONAL) دا به پي ي ژماره ي (Zone) ناميره كه و روبهري شوينه كه يان ژماره ي نهومه كاني شوينه كه دابه شيان دهكه يان و به جوريك بيت كه ژماره ي (Zone) هكاني به شي هه موو شوينه كه بكات.
- ۲- له جوري (Addressable) دا (Zone) هكان هه مووي له ناو (Loop) كاندان وه نيمه خومان دا يانده ني يان به پي ي گرنگي شوينه كان واته ژوريك يان شويني ك ده تانين بكه يان به (Zone) يك و ژماره يه كي بده يني و بو نه وه ي كاتي ك ناگريك له و شوينه دا ده كه ويته وه يه كسه ر گلوپي له و (Zone) ه داده گيرسي ت و به زووي له و كه سه ي له سه ر كونترول ته كه كاره كات ده زانيت له و شوينه كو ييه چونكه له سه ر (Control panel) به پي ي قه باره كه ي ژماريه ك گلوپي سوور هه يه كه هه ريه كه وه ي (Zone) يكه ژماره يان (۱۲ - ۲۴ - ۳۲ - ۶۴ - هتد) گلوپه به پي ي گه وره يي سيستمه كه وه (Control Panel) هكه دهگوريت.

CABLE TYPE

پيوسته هه موو له و كي يله نه ي له (Fire Alarm System) دا به كار نه هي نرين بو به ستنه وه ي هه موو ناميره كاني سيستمه كه ماده ي (PVC) يه كه ي له مه وادي (دژه سووتان) دروست كرابن به جوري كه به ناگر نه سو تيت يان به رگري سو تاندين بكات بو ماوه يه كي دياريكراو (Fire Resistance Cable) , وه هه موو كي يله كان شيلد بن واته (Earth) يان هه بيت .
نهم جوره كي يله نه پيوسته به زوري به كار به ي نريت :

۱- (MICC) : Mineral-insulated copper (sheath) cable

۲- Flamsil

۳- Fire tuff or similar

له جوري (Analogue - Addressable) دا پيوسته جوري كي يلي (Screen cable) وه كو (BICC Flamsil) يان (Fire tuff) يان (MICC) به كار به ي نريت بو نه وه ي له (Interference) تي كه ناوبوني شه پوله كاني ده و روبهري كي يله كان به دوور يان و له و (Signal) انه ي له هه ر ناميري كي سيستمه كه وه به كي يله كه دا ده روات بو (Control panel) به هيچ شيويه ك كيشه له (Data) كه يدا رونه دات.

پیوسته له کاتی راکیشانی کیبلدا به سهر (Cable tray) گلشه نایز کراوی گونجاودا دابنریت وه وه دوور بیت له کیبله کانی (AC Power) که له سهر (Cable tray) یه کی جیواون به نه ندازه ی ۲۰ سم به لایه نی که مه وه له یه کتر دوورین ، و نه هیلین (Joint) هه بیت وه نه گهر له شوینیکدا ناچار بووین پیوسته نهو (Joint) ه به به سته ری (Connector) ی تاییه تی زور باش بکریت وه له ناو (Box) یکی تاییه تدا بیت ، وه (Size) ی جیواوز هه یه وهک (۲*۰,۸+۰,۸ st) که نه مه بو نهو (Loop) انه به کاردیت که مسافه کانیا ن زور دوور نین وه له ۵۰۰ متر زیاتر نین ، به نام نه گهر مسافه کان دوورین پیوسته کیبلی (Size) ی که وره تر به کار بهینین وهک (۲*۱,۵+۰,۸ st) وه که وره تر.

پیوسته له کاتی راکیشانی کیبل بو (Sounder) هکان گرنگی به (Size) ی کیبله که بدهین بو نه وه ی کیشه ی (Voltage Drop) رونه دات وهک له دووری که مدا کیبلی (۲*۱,۵mm^۲) (NHM st) به کار بهینریت و نه گهر دووریه کان زور بیت (۲*۲,۵mm^۲ NHM st) به کار بهینین.

VOLT DROP Calculation

هه ندیک جار به هو ی فراوانی روه ری نهو شوینه وه که نه م سیستمی تیدا داده نریت دریزی (Loop) ده گاته نزیکه ی ۱ کیلومتر ، پیوست دهکات ژماره یه کی زور (Sounder) دابنریت وه شوینی دانانیا ن له یه که وه دوور بیت له م کاته دا کیشه ی (Voltage Drop) روده دات و سیستمه که به پی پی پیوست کارناکات وه پیوسته بری نهو قولتیه که م بیت وله (۳,۵ V) زیاتر نه بیت وه بو نه مه ش پیوسته (Size) ی کیبله که زیاد بکه یین. ده توانین به هو ی نه م یاسایه ی لای خواره وه جو ری گونجاو له (Size) ی کیبله کان دیاری بکه یین :

$$\text{Total volt drop (volts)} = \{ \text{cable characteristic (ml volt per ampere meter)} * \text{Distance (meter)} * \text{Number of sounder} * \text{Amp sounders consumption} \} / 1000 \text{ (dividing figure)}$$

Cable characteristic :

- ۱ - ۱mm^۲ = ۴۲ ml volt
- ۲ - ۱,۵mm^۲ = ۲۸ ml volt
- ۳ - ۲,۵mm^۲ = ۱۷ ml volt
- ۴ - ۴,۰mm^۲ = ۱۰ml volt

$$5 - 6,0 \text{ mm}^2 = \text{vml volt}$$

For Example :

Use cable size 1,0 mm²

$$\text{Totl volt drop} = 42 * 200 * 30 * 0,2 / 1000 = 5,04 \text{ volt impossible}$$

Use cable size 6,0 mm²

$$\text{Total volt drop} = 17 * 200 * 30 * 0,2 / 1000 = 2,04 \text{ volt possible}$$

:Routing Testing the System

نهم سیستمه پیویسته به بهردهوامی کاری (Test) و (Service) ی بو بکریت هه تاوه کو هه موو کاتیك دننیابین نه وهی به شیوهیه کی ریك و بیك کاردهکات وه نهم کارهش ده کریت به چهند قوناغیکه وه :

: Daily -1

پیویسته روزانه چاودییری (Control panel) بکهین تا بزانین به شیوهیه کی ناسایی کاردهکات وه هر گیروگرفتیك له سه ر شاشه که ی تو مار کرابییت به زووترین کات پیویسته چاره سه ر بکریت.

: Weekly -2

پیویسته هه فتانه پشکنین بو هه موو نامیره کانی سیستمه که بکهین به تاییه تی پاترییه کان شاحنه کان , پیویسته به هوئی (Break Glass) یان (Detector) یه که وه سیستمه که بخریته نیش بو نه وهی بزانین به پی ی پیویست نیش دهکات .

: Quarterly -3

هر دوو مانگ جاریک پاترییه کان تاقیبکریته وه بو نه وهی دننیابین به باشی کاردهکات و به ستنه کانی توندوو توئه , هه روه ها پشکنین بو هه موو نامیره کانی سیستمه که بکریت .
له هر (Loop) یك دا پیویسته به هوئی (Break Glass) یان یه کیك له (Detector) هکان سیستمه که بخریته کار بو نه وهی بزانین که هیج کیشه یه کی تییدا نی یه , و پیویسته (Control

Panel) زور بە باشی پشکنینی بۆ بکریت بۆ ئەووی دنیابین ھەموو ئەرکەکانی جیبە جی دەکات و ھەموو پروگرامەکانی بە باشی کار دەکەن و ھیچ گۆرانئیکی بە سەردا نەھاتوو ، و ھەر وەھا (Sounder) کان تاقیبکریئەو و پشکنینیان بۆ بکریت وە (Detector) ھەکان پێویستە پاکبکریئەو و بسرپن ھەر وەھا ھەموو ئامپەرەکانی تریش .

۴- Annually :

پێویستە ساڵانە ھەموو کێبلەکانی بە ستنەووی ئامپەرەکانی سیستەمە کە پشکنینی بۆ بکریت ، ھەر وەھا سەر جەم ئامپەرەکانی سیستەمە کە پشکنینی تەواویان بۆ بکریت و تاقی بکریئەو و نە ھەر کامییان دنیانە بین کە بە باشی کار دەکات پێویستە بگۆریت بە یەکیکی نوی ، وە پاترییەکانیش ئەووی زور باش ماوہیەکی باش ووزە نادان بگۆرین بە پاتری نوی .
باشتر وایە نەندازیاری پسیپۆر ئەم بوارەدا ساڵانە پشکنینی سیستەمە کە بکات بە تەواوی ھەر کێرگرفتیئیک ھەبیت چارەسەری بکات .